# F题 调频收音机

### 一、任务

用 SONY 公司提供的 FM/AM 收音机集成芯片 CXA1019 和锁相频率合成调谐集成芯片 BU2614,制作一台调频收音机。

#### 二、要求

#### 1. 基本要求

- (1) 接收 FM 信号频率范围 88MHz~108MHz。
- (2) 调制信号频率范围 100Hz~15000Hz, 最大频偏 75kHz。
- (3) 最大不失真输出功率≥100 mW(负载阻抗 8Ω)。
- (4) 接收机灵敏度≤1 mV。
- (5) 镜像抑制性能优于 20dB。
- (6) 能够正常收听 FM 广播。

#### 2. 发挥部分

- (1)可实现多种自动程序频率搜索(如全频率范围搜索、指定频率范围内搜索等)。
- (2)能显示接收频率范围内的调频电台载波频率值,显示载波频率的误差≤5kHz。
- (3) 进一步提高灵敏度。
- (4) 可存储已搜索到的电台,存储电台数不少于5个。
- (5) 其它(如 3V 单电源整机供电、节能供电、时钟显示等)。

#### 三、评分标准

	项目	满分
基本要	设计与总结报告:方案比较、设计与论证,理论分析与计算,电路图及有关设计文件,测试方法与仪器,测试数据及测试结果分析。	50
求	实际制作完成情况	50
发挥部分	完成第(1)项	20
	完成第(2)项	5
	完成第(3)项	10
	完成第(4)项	5

完成第(5)项 10

## 四、说明

- 1. 本题提供一组 SONY 公司的集成芯片和元件,包括:
  - FM/AM 收音机集成芯片 CXA1019;
  - 锁相频率合成调谐集成芯片 BU2614;
  - RF 输入带通滤波器;
  - 10.7MHz 陶瓷带通滤波器 CF-2;
  - 10.7MHz 陶瓷谐振器 CF-3);
  - 可调电容器;
  - 变容二极管;
  - 锁相环所用的 75kHz 晶体。
- 2. 建议本振线圈与输入回路线圈垂直安装。