
全国大学生电子设计竞赛 2018 年 TI 杯模拟电子系统设计邀请赛

简易水箱液位监控系统(B题) 赛题关键点分析和方案参考
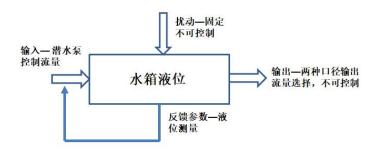
> 题目解析

根据题目任务和要求的描述,我们可以了解本题是一个基于流量控制的闭环控制系统,系统框图如下图所示。输入为潜水泵的泵水量,该泵水量可控;输出为不同口径的出水口,该出水口已经确定,不可控;反馈参数为液位读数,由比赛组委会提供的基于 FDC2214 的液位测量模块,该反馈量反应了系统控制精度;外部扰动源为固定扰动源,不可控。



由上述分析,可以看到,完成本题的关键有3部分内容,1)水泵出水量控制2)液位测量精度控制3)控制算法;本解题方案侧重于介绍硬件设计方案,控制算法不做具体介绍。

- 1) 水泵出水量控制:给储水容器上水用的水泵由题目规定,水泵的参数中提到了 电压工作范围、扬程、流量和功率和出水口口径;同时题目对上水时间和水位 保持平衡的时间有指标要求,这表明如何**控制水泵流量**是本题的另一个关键点。
- 2) 液位测量精度控制:用于水位测量的传感器和电路已由题目指定(FDC2214 和相应的电容传感器),在题目的要求中,不管是静止液位的测量和动态平衡的液位测量都要求"检测误差不大于 2mm",所以,如何合理应用指定的电路来精确且快速测量水位,是本题的一个关键点。

> 关键问题的解决方案

1、 水泵出水量控制

a) 水泵的基本理解参数

水泵的种类非常多,一般由电机和泵两部分组成。根据题目给定水泵的参数:电压 DC-12V(6V即可工作);扬程300cm;流量240L/H;功率4.8W;口径8mm。这里唯一可变的参数是电机的工作电压,表明它是一个电压控制的直流潜水泵。通常水泵的扬程,流量,都是指在它的额定工作点(功率)上的工作能力,而这个额定工作点一般也是在指定的最高

额定电压时(12V)时的功率点。因为水泵的功率参数没有说明是输入功率还是输出功率,所以我们按直流水泵参数的惯例,认为它是输出功率。假设这个水泵的效率为 75%。那么这个水泵的额定输入功率为 4.8W/0.75 = 6.4W,水泵的输入额定电流为 6.4W / 12V = 0.53A。水泵工作在某个输出功率下,它的扬程和流量跟出水管差有关,出水管差就是水泵的出水口和管道的出水口之间的高度差。当出水口径指定,管差越小时,流量就越容易受到输出功率控制。因为水泵的效率基本恒定,输出功率和输入功率成正比关系; 而输入功率与输入电压成正比关系,因此无论驱动水泵的电机是哪种,基本电压总是加载到转子或者定子上,而转子或者定子在工作温度变化不大的时候,其电阻(热态电阻)一般都是恒定的。因为水泵内的电机种类未知,不能贸然采用全桥或者半桥之类 PWM 驱动。

最佳方案是设计一个电压连续可调的程控电压源来控制,因此这道题分析到这里,我 们了解到硬件设计的关键部分是要设计一个连续可调的电压源。

根据上述分析要合理控制水流量,还需要注意如下事项: (1) 合理安装泵的出水管,尽可能不要挤压到软管,导致管口径变小,减少管差(泵到上端软管出水口的高度差),同时要通过实验,了解泵与上容器之间的高度差对泵水量的影响 (2) 设计一个电压连续可调的电压源,输出电压 5V~12V 可调,输出电流可达 600mA (比额定电流稍大,但不至于过大而损坏电机)。

b) 电压连续可调电压源的设计

说明:解题方案和思考很多,这里主要基于现场提供的 TI 芯片来进行设计。也欢迎更多的感兴趣的同学提供自己的解题思路。

现场提供的器件列表中有一颗 DC-DC 升压芯片: TPS61085。TPS61085 是一片开关频率恒定的升压芯片。输入电压范围 2.3V~6V, 输出电压可调。其输出电流的能力也满足要求如下图所示。当输入电压越大,输出电流也越大,如果要达到水泵的额定工作点,设计时可选输入电压为 5V.


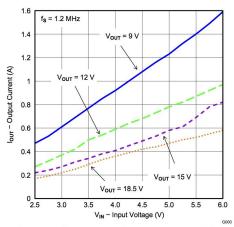


Figure 1. Maximum Load Current vs Input Voltage

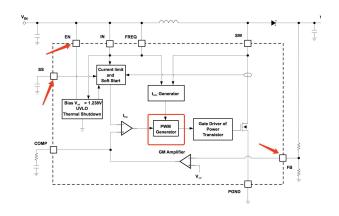该芯片,其输出电压的调节是通过调节其内部 PWM 占空比来达到,根据 TPS61085 的内部结构图,如下图所示。可以看到内部 PWM 的产生可以分别由(1)反馈电压端(FB)的电压,(2)芯片使能端(EN),(3)软启动端(SS)端来进行控制。




考虑到现场提供了 MSP430 单片机, 具有 PWM 产生功能, 所以最直接的方式选用 PWM 波加到 TPS61085 的使能端 (EN),调节 PWM 波的占空比,就可以调节输出电压的大小。


另外现场还提供了带内部 DAC 的 MSP430FR2355 Launchpad,可以用单片机的 DAC,来产生一个可调的直流电压,配合运放和功率驱动管,也可以产生连续可调的输出电压。但这时侯要注意,DAC 是否可以产生负压?如果不能,电压就只能在一个基准值上向一个方向变化。

另外利用 PWM 波控制软启动端的调节方式与控制使能端的方式是一样的,但 PWM 波的频率要更低,过高的频率可能导致开关时间短于软启动时间,芯片无法工作。

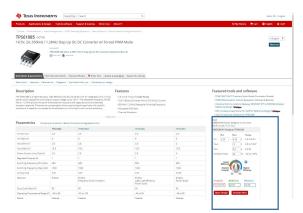
基于 TPS61085 的 Boost 电路设计图如下图所示。想进一步了解该芯片使用方法的同学可以用 Webench 进行仿真。 我们可以在 www.ti.com 中找到 TPS61085,然后点击右下角的 webench 设计界面。



基于 Webench 设计的原理图如下图所示:

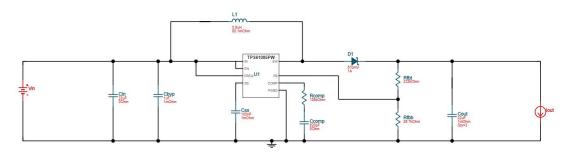

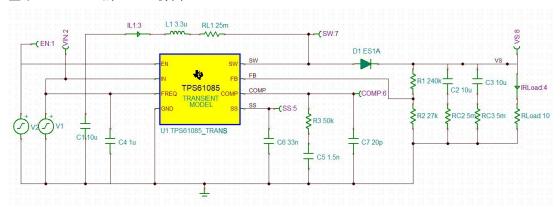从 webench 可以将设计文件以 TINA 的文件格式导出,基于 TINA 完成相应的仿真。下图为基于 TPS61085 的 TINA 仿真:




2、 液位测量精度控制

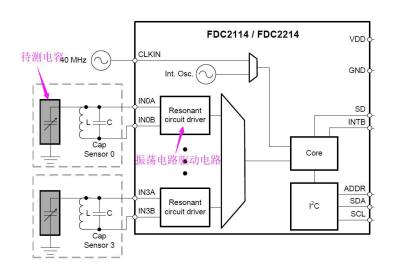a) FDC2214 电容传感器测液位基本原理分析

FDC2X1X 系列芯片是多通道电容测量芯片,主要用于接近传感和液位测量。其结构框图如下图所示,每个测量通道由待测电容、外接的电感 L 和电容 C,以及芯片内部的振荡电路驱动电路组成一个振荡电路。待测电容不同,则振荡频率 f_{sensor} 不同。实际上 FDC2214 每个通道的 AD 转换后的数值量化结果 DATAX,体现的是这个通道参考频率 f_{REF_x} 和振荡频率 f_{sensor} 的关系:

$$f_{sensor_X} = \frac{\text{CH}_{\text{FIN}_{\text{SEL}}} * f_{\text{REF}_x} * DATA_X}{2^{28}}$$



当 f_{sensor} 值确定后,通过电路设计上已知的电感值 L 和电容值 C,就可以得到待测电容的值。待测电容值为上图中的箭头指向的标记部分,其实它由两部分组成,一部分是偏置电容,另一部分为极板电容。

在比赛现场为参赛队提供了如下图所示的液位测量模块,包括一个 MSP430F5529 Launchpad,一个 FDC2214 模块,一根柔性电路板(测量液位电容极板)。



用于液位测量的电容极板被设计成细长条形,电容极板和大地形成电容,这个电容的值取决于极板的面积、极板与大地之间的介质、极板摆放的方式。当极板位置被固定后,电容值只取决介质。水的介电常数远大于空气的介电常数(80倍左右),电容极板很贴近水时,它的电容值随水位明显变化。当然,人体用手去接近电容极板时,电容值也会明显变化,因为人体也是介电常数很大的介质。我们把随介质变化的电容极板产生的电容称为极板电容。另外连接电容极板到 FDC2214 管脚的引线也会与大地形成电容。这个部分电容称为偏置电容(offset)。偏置电容会随引线的长短,位置而变化。

b) 快速精确测液位的问题

通过提供的工具,上水观测水位变化和电容值(待测电容值)的关系,很快就可以发现精确水位测量的以下几点:

(1) 水位不变化,拉动电容极板到电路之间的引线或者人体接近电容极板,都会导至电容发生变化。

- (2) 当环境固定时(引线固定,人体或者其它导体没有接近),测量水位和电容的 关系,发现不呈直接的线性关系。这是因为圆桶形的塑料容器在现场提供的固 定方式下,一定会被挤压变形,导致相应位置上介质的厚度不一致。
- (3) FDC2214 的响应速度非常快,没有必要担心测量速度的问题。

c) 基于 FDC2214 的去环境干扰方法

- (1) 观察提供的电容传感极板,会发现上面有三个通道的电容极板,两短一长,长极板是用来测量的极板,短的极板一高一低,当容器上水时,低位的短极板在水位之下,高位的短极板在水位之上。 环境因素导致的电容变化问题对三个极板都会共同作用,像电路中变化的共模信号,要去掉这个共模信号的影响,可以采用相减的方法。可以认为引线变化引入的电容变化,会同时作用到短极板和长极板上。人体接近引入的变化电容会同时作用到长极板和上端的短极板上(因为上端短极板有一粗根引线和测量极板平行,而极板部分与水位无关)。通过实测数据来验证这个想法。然后在计算时通过道通数据的相减,可以大大减少环境因素引入的干扰。
- (2) 当环境因互引入的干扰被有效抑制之后,由于容器变形成的非线性关系,可以 采用多点测量再做曲线拟合的方法进行标定。标定测量数据时,可以对容器变 形的拐点附近多测一些数据。曲线拟合可以用多种方法,可以用 Microsoft Excel, 或者 Matlab 等其它数学工具。拟合函数的选择要根据数据特点。因为是容器变形引入的,所以用多段折线可以精确拟合。拟合之后要用实测数据再验证过,确保精度是可靠的。